

## 2. MEĐUISPIT IZ DIGITALNE LOGIKE

### Grupa A

1. Koji je rezultat simulacije sljedećeg izraza, ako su vrijednosti  $A='0'$ ,  $B='1'$ ,  $C='U'$ ?
- $f \leq A \text{ AND NOT } B \text{ AND NOT } C;$
- a) 0  
b) 1  
c) U  
d) nema dovoljno informacija  
e) izraz nije moguće izračunati  
f) ništa od navedenog
- 
2. Kojim se operatorom u VHDL-u obavlja pridjeljivanje vrijednosti nekom signalu?
- a) operatorom  $>=$   
b) operatorom  $<=$   
c) operatorom  $==$   
d) operatorom  $:=$   
e) operatorom `put`  
f) ništa od navedenog
- 
3. Za dvije porodice integriranih logičkih sklopova poznati su podaci prikazani u sljedećoj tablici. Ako u nekom složenom sustavu sklopovi porodice P1 pobuđuju sklopove porodice P2, koliko se najviše sklopova porodice P2 može spojiti na izlaz jednog sklopa porodice P1?
- |    | $I_{OL}$ [mA] | $I_{IL}$ [mA] | $I_{OH}$ [ $\mu$ A] | $I_{IH}$ [ $\mu$ A] |
|----|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| P1 | 16            | 1,6           | 400                 | 40                  |
| P2 | 8             | 0,4           | 400                 | 20                  |
- a) 40  
b) 20  
c) 10  
d) 5  
e) 2  
f) ništa od navedenog
- 
4. Za neku porodicu logičkih sklopova poznato je sljedeće:  $U_{OHmin} = 4V$ , širina zabranjenog područja na izlazu iznosi  $3,6V$ ,  $U_{IHmin} = 2,5V$ , širina zabranjenog područja na ulazu iznosi  $1,1V$ . Koje su granice istosmjerne smetnje tog sklopa?
- a)  $|U_{GSV}|=4V$ ,  $|U_{GSN}|=0,4V$ ,  $|U_{GS}|=3,6V$   
b)  $|U_{GSV}|=2,5V$ ,  $|U_{GSN}|=1,4V$ ,  $|U_{GS}|=1,4V$   
c)  $|U_{GSV}|=2,5V$ ,  $|U_{GSN}|=1,4V$ ,  $|U_{GS}|=2,5V$   
d)  $|U_{GSV}|=1,5V$ ,  $|U_{GSN}|=0,4V$ ,  $|U_{GS}|=0,4V$   
e)  $|U_{GSV}|=1,5V$ ,  $|U_{GSN}|=1V$ ,  $|U_{GS}|=1V$   
f) ništa od navedenog
- 
5. Neki digitalni sustav radi s naponom napajanja od  $5V$ , te na frekvenciji od  $100\text{ MHz}$ . Za koliko se posto najviše smije povećati frekvencija rada, ako se napon napajanja može smanjiti na  $4V$ , a ukupna dinamička disipacija snage povećati za  $10\%$ ?
- a) za  $10\%$   
b) za  $100\%$   
c) približno  $43\%$   
d) približno  $52\%$   
e) približno  $72\%$   
f) ništa od navedenog




12. Neki digitalni sklop radi s naponima -2V i -4V. Neka su ulazi sklopa  $A$  i  $B$ . Odziv sklopa za sve kombinacije napona prikazan je tablicom. Koju funkciju  $f$  ostvaruje taj sklop u negativnoj logici?

$A$	$B$	$f$
-2V	-2V	-4V
-2V	-4V	-4V
-4V	-2V	-4V
-4V	-4V	-2V


- a) NI  
 b) NILI  
 c) I  
 d) ILI  
 e) Ex-ILI  
 f) ništa od navedenoga

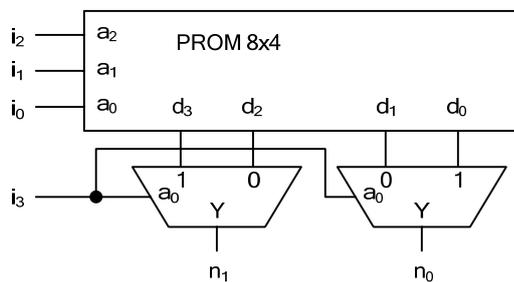13. Sklopom temeljenim na ispisnoj memoriji potrebno je realizirati funkciju  $P(i)$  koja za zadani  $i$  vraća  $i$ -ti element iz niza  $\{0,1,2,3,3,2,1,0,0,1,1,3,3,2,2,1\}$  (numeracija kreće od nule). Što treba upisati u ispisnu memoriju? U ponuđenim odgovorima prikazan je sadržaj po memorijskim lokacijama, počev od adrese 0, u heksadekadskom obliku, pri čemu je bit  $d_3$  bit najveće težine.



- a) 1, B, E, 8, 1, 7, E, 9  
 b) 0, C, 6, F, F, 3, 9, 4  
 c) 0, C, A, F, F, 3, 5, 8  
 d) 0, 3, 9, F, F, C, 6, 1  
 e) 0, 3, 5, F, F, C, A, 1  
 f) ništa od navedenoga

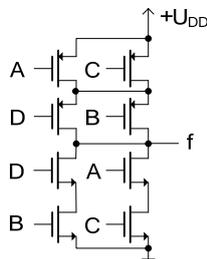14. Funkcija  $f$  izvedena je u CMOS tehnologiji. O kojoj se funkciji radi?



- a)  $\overline{A}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}$   
 b)  $\overline{A}\overline{B} + \overline{C}\overline{D}$   
 c)  $(\overline{A} + \overline{C})(\overline{B} + \overline{D})$   
 d)  $AB + CD$   
 e)  $(\overline{A} + \overline{D})(\overline{B} + \overline{C})$   
 f) ništa od navedenoga

15. Jezikom VHDL definiran je sklop koji nema ulaza, te ima jedan izlaz  $f$  tipa `std_logic`. Arhitektura sklopa prikazana je u nastavku. Nakon pokretanja simulacije rada sklopa, koju će vrijednost poprimiti signal  $f$  u stotoj nanosekundi?

```
ARCHITECTURE str OF sklop1 IS
  signal i1,n1: std_logic := '0';
  signal i2,n2: std_logic := '1';
BEGIN

  i1 <= not n1;
  i2 <= not n2;
  n1 <= i1 nor n2;
  n2 <= i2 nor n1;

  f <= n1 AFTER 30 ns;

END str;
```

- a) vrijednost 0  
 b) vrijednost 1  
 c) vrijednost U  
 d) simulacija neće nikada stići do  $t = 100$  ns  
 e) vrijednost između 0 i 1  
 f) ništa od navedenoga