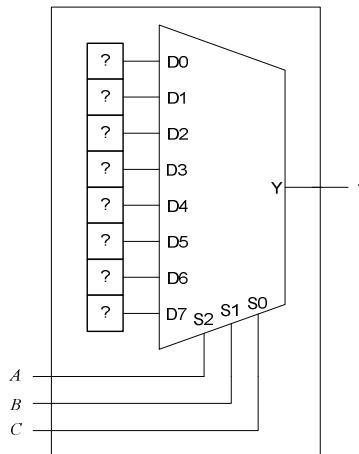


ZAVRŠNI ISPIT IZ DIGITALNE LOGIKE


Grupa A

1. Funkciju $f(A, B, C) = A \cdot (B \oplus C)$ potrebno je ostvariti uporabom konfigurabilnog bloka sklopa FPGA. Što treba upisati u preglednu tablicu (LUT)? U ponuđenim odgovorima vrijednosti su upisane počev od ulaza D0.



- a) 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0
- b) 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0
- c) 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0
- d) 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0
- e) 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1
- f) ništa od navedenoga

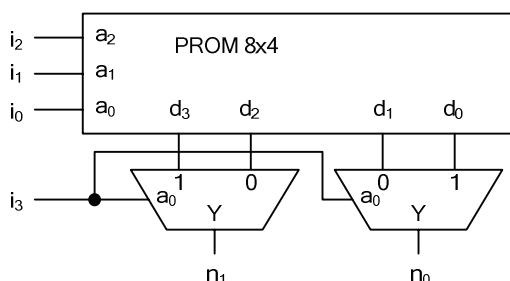2. Sklopom temeljenim na ispisnoj memoriji potrebno je realizirati funkciju $P(i)$ koja za zadani i vraća i -ti element iz niza $\{3, 3, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 1\}$ (numeracija kreće od nule). Što treba upisati u ispisnu memoriju? U ponuđenim odgovorima prikazan je sadržaj po memorijskim lokacijama, počev od adrese 0, u heksadekadskom obliku, pri čemu je bit d_3 bit najveće težine.



- a) E, E, 3, 0, C, 3, 5, 1
- b) E, E, 3, 0, C, 3, 9, 1
- c) D, D, 3, 0, C, 3, 6, 2
- d) D, D, 3, 0, C, 3, A, 2
- e) 0, 3, 5, F, F, C, A, 1
- f) ništa od navedenoga


3. Zadana je funkcija $f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15)$. Koliko ta funkcija ima primarnih implikanata / bitnih primarnih implikanata?

- | | |
|----------|-----------------------|
| a) 6 / 3 | d) 4 / 3 |
| b) 5 / 3 | e) 3 / 2 |
| c) 5 / 2 | f) ništa od navedenog |

4. Funkciju $f(A, B, C) = \sum m(3, 4, 5, 6)$ potrebno je ostvariti multipleksorom 2/1 (s podatkovnim ulazima D_0 i D_1). Ako na selekcijski ulaz multipleksora dovedemo varijablu A , koju funkciju trebamo dovesi na podatkovni ulaz D_1 ?

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| a) 0 | d) $\overline{B \cdot C}$ |
| b) $B + C$ | e) $\overline{B + C}$ |
| c) $\overline{B \oplus C}$ | f) ništa od navedenog |

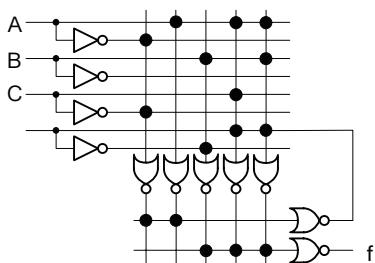5. Sklopm PLA prikazanim na slici ostvarena je funkcija f . O kojoj se funkciji radi?



- a) $f(A, B, C) = \sum m(2, 3, 4, 7)$
- b) $f(A, B, C) = \sum m(3, 5, 6, 7)$
- c) $f(A, B, C) = \sum m(1, 2, 3, 6)$
- d) $f(A, B, C) = \sum m(0, 1, 3, 7)$
- e) $f(A, B, C) = \sum m(1, 2, 4, 6, 7)$
- f) ništa od navedenoga

6. Prilikom minimizacije Mooreovog stroja s konačnim brojem stanja razmatraju se stanja S3 i S7. Odgovarajući dio tablice stroja stanja prikidan je u nastavku.

Trenutno stanje	Pobuda	Sljedeće stanje	Izlaz
S3	0	S2	0
	1	S4	0
S7	0	S2	1
	1	S4	1

Što možemo zaključiti o stanjima S3 i S7?

- a) stanja su ekvivalentna
- b) stanja nisu ekvivalentna
- c) stanja su možda ekvivalentna
- d) stanja su ekvivalentna, ali imaju različite izlaze
- e) stanja su ekvivalentna jer imaju ista sljedeća stanja
- f) ništa od navedenog

7. Na raspolaganju je težinski 4-bitni D/A pretvornik s operacijskim pojačalom (za kod 8421). Ako je najveći otpor u težinskom dijelu $8\text{ k}\Omega$, otpor R_F u povratnoj vezi operacijskog pojačala $4\text{ k}\Omega$, a referentni napon napajanja $U_{REF}=5\text{V}$, koliki će se napon dobiti na izlazu pretvornika kada na ulaz dovedemo podatak 4?

- a) -2V
- b) -4V
- c) -5V
- d) -8V
- e) -10V
- f) ništa od navedenog

8. Sekvencijski sklop izведен je kao Mooreov stroj s konačnim brojem stanja, čije stanje pohranjuju bistabili B_0 , B_1 i B_2 (čiji su izlazi Q_0 , Q_1 i Q_2), a ulazi su X i Y . Koja od sljedećih funkcija može predstavljati njegov izlaz Z ?

- a) $Z = X \cdot Q_0$
- b) $Z = (X + Y) \cdot Q_1$
- c) $Z = X + Y$
- d) $Z = Q_1 \oplus Q_0 + Q_2$
- e) $Z = Y + Q_2$
- f) ništa od navedenog

9. Memorija kapaciteta 256×1 bit organizirana je na način $2 \frac{1}{2} D$. Ako je poznato da dekoder retka može adresirati 8 memorijskih riječi, koliko adresnih ulaza ima multipleksor/demultipleksor stupca?

- a) 5
- b) 4
- c) 3
- d) 2
- e) 1
- f) ništa od navedenog


10.	<p>Pogledajte VHDL opis sklopa sa slike 1. Kako glasi minimalna lista osjetljivosti bloka process?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">a) clock, E, F, G, H, Qint</td><td style="width: 50%;">d) clock, E, F</td></tr> <tr> <td>b) clock, E, F, G, H</td><td>e) Qint, Qout</td></tr> <tr> <td>c) clock, E, F, Qint</td><td>f) ništa od navedenog</td></tr> </table>						a) clock, E, F, G, H, Qint	d) clock, E, F	b) clock, E, F, G, H	e) Qint, Qout	c) clock, E, F, Qint	f) ništa od navedenog
a) clock, E, F, G, H, Qint	d) clock, E, F											
b) clock, E, F, G, H	e) Qint, Qout											
c) clock, E, F, Qint	f) ništa od navedenog											
11.	<p>Pogledajte VHDL opis sklopa sa slike 1. Koji ulazi modeliranog sinkronog sklopa djeluju asinkrono?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">a) clock</td><td style="width: 50%;">d) clock, G, H</td></tr> <tr> <td>b) E, F</td><td>e) E, F, G, H</td></tr> <tr> <td>c) E, F, Qint</td><td>f) ništa od navedenog</td></tr> </table>						a) clock	d) clock, G, H	b) E, F	e) E, F, G, H	c) E, F, Qint	f) ništa od navedenog
a) clock	d) clock, G, H											
b) E, F	e) E, F, G, H											
c) E, F, Qint	f) ništa od navedenog											
12.	<p>Pogledajte VHDL opis sklopa sa slike 1. Koji je ulaz (od asinkronih) ulaz najvećeg prioriteta?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">a) clock</td><td style="width: 50%;">d) E</td></tr> <tr> <td>b) G</td><td>e) F</td></tr> <tr> <td>c) H</td><td>f) ništa od navedenog</td></tr> </table>						a) clock	d) E	b) G	e) F	c) H	f) ništa od navedenog
a) clock	d) E											
b) G	e) F											
c) H	f) ništa od navedenog											
13.	<p>Posmačnim registrom sa slike potrebno je ostvariti brojilo koje broji u ciklusu 0,4,2,5,6,3,1. Sklop mora imati sigurni start. Koji od sljedećih izraza opisuje minimalni oblik funkcije f? Prilikom očitavanja stanja izlaz Q2 predstavlja bit najveće težine. Posmak se obavlja u smjeru strelice.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">a) $f = Q_1\bar{Q}_0 + \bar{Q}_1Q_0 + \bar{Q}_2\bar{Q}_1$</td><td style="width: 50%;">b) $f = Q_1\bar{Q}_0 + \bar{Q}_2Q_1$</td></tr> <tr> <td>c) $f = \bar{Q}_1\bar{Q}_0 + \bar{Q}_2\bar{Q}_1Q_0$</td><td>d) $f = \bar{Q}_2Q_0 + Q_2\bar{Q}_0 + \bar{Q}_1\bar{Q}_0$</td></tr> <tr> <td>e) $f = \bar{Q}_2\bar{Q}_0 + Q_2\bar{Q}_1Q_0$</td><td>f) ništa od navedenoga</td></tr> </table>						a) $f = Q_1\bar{Q}_0 + \bar{Q}_1Q_0 + \bar{Q}_2\bar{Q}_1$	b) $f = Q_1\bar{Q}_0 + \bar{Q}_2Q_1$	c) $f = \bar{Q}_1\bar{Q}_0 + \bar{Q}_2\bar{Q}_1Q_0$	d) $f = \bar{Q}_2Q_0 + Q_2\bar{Q}_0 + \bar{Q}_1\bar{Q}_0$	e) $f = \bar{Q}_2\bar{Q}_0 + Q_2\bar{Q}_1Q_0$	f) ništa od navedenoga
a) $f = Q_1\bar{Q}_0 + \bar{Q}_1Q_0 + \bar{Q}_2\bar{Q}_1$	b) $f = Q_1\bar{Q}_0 + \bar{Q}_2Q_1$											
c) $f = \bar{Q}_1\bar{Q}_0 + \bar{Q}_2\bar{Q}_1Q_0$	d) $f = \bar{Q}_2Q_0 + Q_2\bar{Q}_0 + \bar{Q}_1\bar{Q}_0$											
e) $f = \bar{Q}_2\bar{Q}_0 + Q_2\bar{Q}_1Q_0$	f) ništa od navedenoga											
14.	<p>Analizom nekog zaštitnog koda utvrđeno je da se sve kodne riječi međusobno razlikuju za 5 ili 6 bitova, izuzev dvije kodne riječi koje se razlikuju za 8 bitova. Koliko najviše pogrešaka takav kod može ispraviti?</p> <p>a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) ništa od navedenoga</p>	<pre style="font-family: monospace; font-size: 0.9em;"> entity Element is port (clock, E, F, G, H: in std_logic; Qout: out std_logic); end Element; architecture beh of Element is signal Qint: std_logic; begin process(clock, E, F, G, H, Qint) variable sel: std_logic_vector(1 downto 0); begin if E='1' then Qint<= '0'; elsif F='0' then Qint<= '1'; elsif rising_edge(clock) then sel:=G&H; case sel is when "00"=> Qint<= '0'; when "01"=> Qint<= not Qint; when "10"=> Qint<= not Qint; when "11"=> Qint<= '1'; when others=> null; end case; end if; Qout<= Qint; end process; end beh;</pre>										

Slika 1. VHDL kod uz zadatke 10, 11 i 12

15.	Pogledajte sklop sa slike 2. Poznati sljedeći parametri: $t_{dls}=10\text{ns}$, $t_{hold}=10\text{ns}$, $t_{setup}=10\text{ns}$, $t_{db}=30\text{ns}$. Kolika je maksimalna frekvencija signala takta uz koju će sklop još raditi ispravno?					
	a) 50 MHz	b) 40 MHz	c) 25 MHz	d) 20 MHz	e) 10 MHz	f) ništa od navedenog

16.	Pogledajte sklop sa slike 2. U kojem ciklusu broji to brojilo?					
	a) 0, 3, 5, 2, 1, 7, 6, 4	b) 0, 2, 5, 1, 7, 3, 4, 6	c) 0, 5, 1, 7, 3, 4, 2, 6	d) 0, 2, 3, 7, 5, 4, 6, 1	e) 0, 1, 3, 4, 2, 6, 5, 7	f) ništa od navedenog

17.	Pogledajte sklop sa slike 2. Ako bistabil B0 zamijenimo s D bistabilom, što bi tada trebalo dovoditi na njegov ulaz D, kako ne bi promijenili rad sklopa?					
	a) $D = Q_2 \oplus Q_1$	b) $D = Q_2 \oplus Q_0$	c) $D = Q_2 Q_0 + \overline{Q}_1 Q_0 + \overline{Q}_2 Q_1 \overline{Q}_0$	d) $D = Q_1 Q_0 + \overline{Q}_1 \overline{Q}_0$	e) $D = \overline{Q}_2 Q_1 Q_0$	f) ništa od navedenog

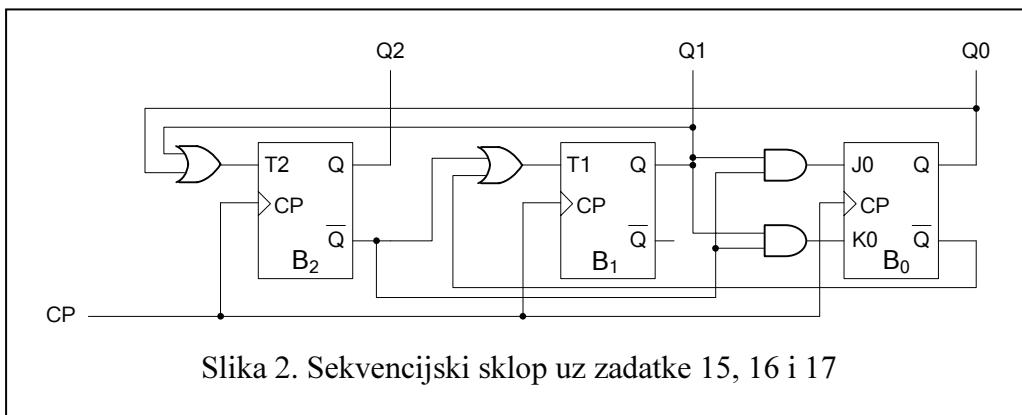

18.	Koju funkciju obavlja sklop u negativnoj logici, ako u pozitivnoj obavlja funkciju NI?					
	a) I	b) ILI	c) NI	d) NILI	e) Ex-ILI	f) ništa od navedenog

19.	Neki 5-bitni A/D pretvornik sa sukcesivnom aproksimacijom ulazni napon od 12V pretvara 200 ns. Koliko vremena će mu trebati za pretvorbu upola manjeg ulaznog napona?					
	a) 50 ns	b) 100 ns	c) 200 ns	d) 400 ns	e) 800 ns	f) ništa od navedenog

20.	Booleova funkcija od 4 varijable u kanonskom zapisu sume minterma sadrži 5 minterma. Koliko minterma, u istom zapisu, sadrži komplement te funkcije?					
	a) 5	b) 6	c) 11	d) 10	e) 8	f) ništa od navedenog