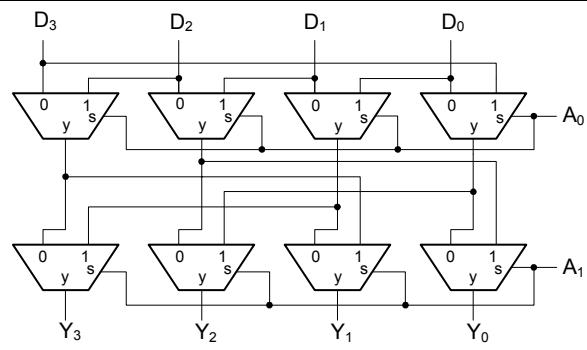


2. MEĐUISPIT IZ DIGITALNE LOGIKE


Grupa C

1. Što će biti na izlazima $Y_3Y_2Y_1Y_0$ sklopa sa slike, ako se na ulaze dovede $D_3D_2D_1D_0=1001$, $A_1A_0=10$?



- a) 0111
b) 0011
c) 1001
d) 1100
e) 0110
f) ništa od navedenog

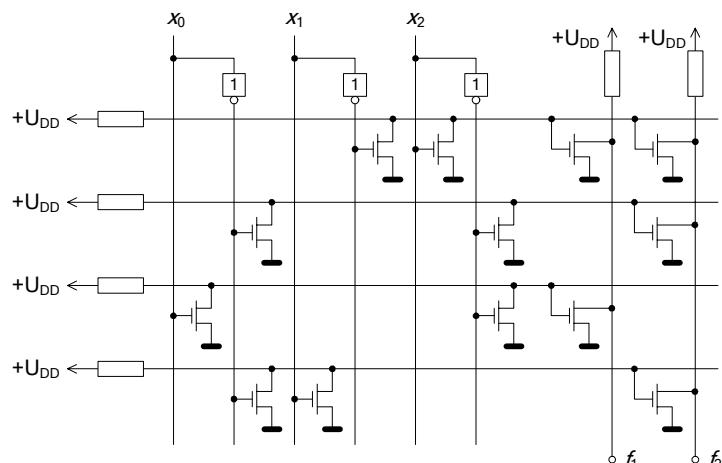2. PLA strukturom u tehnologiji MOSFET ostvarene su funkcije f_1 i f_2 (vidi sliku). O kojim se funkcijama radi?



- a) $f_1 = \bar{x}_2\bar{x}_0 + \bar{x}_1\bar{x}_0$, $f_2 = \bar{x}_2x_0 + x_2\bar{x}_1$
b) $f_1 = \bar{x}_2\bar{x}_0 + \bar{x}_2\bar{x}_1$, $f_2 = \bar{x}_2\bar{x}_0 + \bar{x}_1\bar{x}_0$
c) $f_1 = \bar{x}_2x_0 + x_2\bar{x}_1$, $f_2 = \bar{x}_2\bar{x}_0 + \bar{x}_1\bar{x}_0$
d) $f_1 = x_2\bar{x}_0 + \bar{x}_1\bar{x}_0$, $f_2 = x_2x_0 + \bar{x}_2\bar{x}_1$
e) $f_1 = x_2x_0 + \bar{x}_2\bar{x}_1$, $f_2 = x_2\bar{x}_0 + \bar{x}_1\bar{x}_0$
f) ništa od navedenog


3. Multipleksorom 4/1 potrebno je ostvariti funkciju $f(A, B, C) = \sum m(2, 3, 5, 6, 7)$. Označimo s $D_0D_1D_2D_3$ podatkovne ulaze, te s A_1A_0 adresne ulaze (indeks 0 označava ulaz najmanje težine). Ako na A_1 dovedemo A, a na A_0 dovedemo B, što treba dovesti na ulaze D_0, D_1, D_2 te D_3 ?

- a) $C, 0, 0, \bar{C}$
b) $0, 1, C, 1$
c) $\bar{C}, C, 0, \bar{C}$
d) $C, \bar{C}, 1, C$
e) $\bar{C}, C, 0, C$
f) ništa od navedenog

4. Sinkroni SR bistabil izведен je pomoću 4 sklopa NI. Uporabom 2 sklopa I na ulazima S i R bistabil je pretvoren u JK bistabil. Do trenutka $t = 100$ ns ulazi J, K i CP su konstantno 0, a bistabil je u stanju 1. U trenutku $t = 100$ ns ulazi J, K i CP postavljaju se na 1 ($J=K=CP=1$), i više se ne mijenjaju. Očitajte stanja na izlazima (Q, \bar{Q}) u trenutcima 135 ns, 145 ns te 155 ns, ako je kašnjenje osnovnih logičkih sklopova 10 ns.

- a) (1,1), (0,1), (0,1)
b) (1,1), (1,0), (1,0)
c) (0,1), (0,0), (1,0)
d) (0,1), (1,1), (1,0)
e) (1,0), (1,1), (0,1)
f) ništa od navedenog

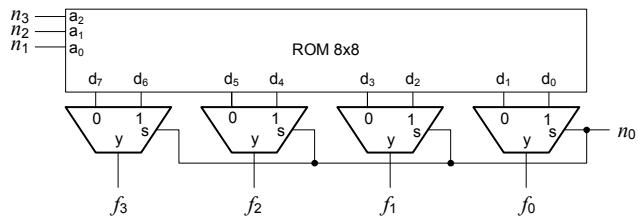5. Funkcija $f(n)$ svakom $n \in \{0, \dots, 15\}$ pridružuje broj $n \oplus \hat{n}$, gdje je \hat{n} jednak broju n posmknutom udesno za jedan bit (na upražnjeno mjesto upisana je 0). Ovu funkciju potrebno je ostvariti permanentnom memorijom kapaciteta 8×8 , i multipleksorima, prema slici. Što treba upisati u memoriju? U ponuđenim rješenjima prikazan je sadržaj memorijskih lokacija od 4 do 7, u heksadekadskom zapisu.




- a) c6, fa, 36, 0a
 b) f1, fe, cd, c2
 c) c5, f9, 35, 09
 d) b2, bd, 8e, 81
 e) b1, be, 8d, 82
 f) ništa od navedenog

6. Pomoću 4 potpuna zbrajala (FA) i 4 sklopa NE izgrađeno je 4-bitno binarno oduzimalo koje se temelji na *pribrajanju B-komplementa*. Ako na njegove ulaze dovedemo $a=1110$ i $b=0010$, izračunajte rezultat operacije $a-b$ te prijenose između pojedinih potpunih zbrajala (*sklopova FA*). Označimo te prijenose s c_4, c_3, c_2, c_1 (c_4 je prijenos potpunog zbrajala koje radi s bitovima operanada najveće težine). Prijenosi c_4, c_3, c_2, c_1 su:


- a) 1101
 b) 1000
 c) 0100
 d) 1011
 e) 1111
 f) ništa od navedenog

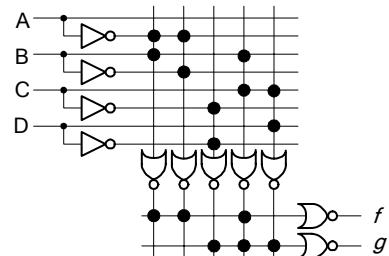7. Sklopm PLA ostvarene su funkcije f i g . Kako glasi minimalni oblik tih funkcija?



- a) $f = \bar{A}C + \bar{A}B$, $g = \bar{C}\bar{D} + B\bar{C}D$
 b) $f = \bar{A}BD + \bar{A}C$, $g = \bar{A}\bar{D} + \bar{B}\bar{D}$
 c) $f = \bar{A}B + \bar{A}C$, $g = ABD + \bar{B}CD$
 d) $f = \bar{A}B + \bar{A}C$, $g = \bar{B}\bar{D} + \bar{B}CD$
 e) $f = \bar{A}B + \bar{A}C$, $g = \bar{B}\bar{D} + A\bar{B}D$
 f) ništa od navedenog

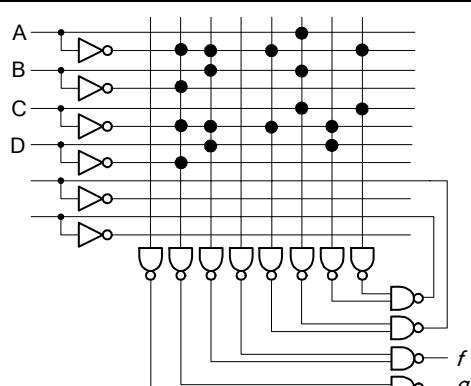8. Sklopm PAL prikazanim na slici potrebno je ostvariti funkcije: $f = (A+C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) + \bar{A}B\bar{C}D$ i $g = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D + \bar{A}C$. Dio programiranja već je ostvaren. Kako treba programirati posljednja 4 retka prvog polja kako bi prikazana struktura doista ostvarivala zadane funkcije?



- a)
 b)
 c)
 d)
 e)
 f) ništa od navedenog

9. Dvoulazni NI sklop modeliran je VHDL-om kao sklop nand2. Potom je napisan strukturni model sklopa sklop1. Sučelje sklopa nand2 te model sklopa sklop1 prikazani su u nastavku.

```
ENTITY nand2 IS
  PORT (
    a : OUT std_logic;
    b,c : IN std_logic);
END nand2;
```

```
ENTITY sklop1 IS PORT (d, e : IN std_logic;
                        f : OUT std_logic);
END sklop1;
ARCHITECTURE ar OF sklop1 IS
  SIGNAL i : std_logic;
BEGIN
  s1: ENTITY work.nand2 PORT MAP (b<=i,a<=f,c<=e);
  s2: ENTITY work.nand2 PORT MAP (i,e,d);
END ar;
```

Ponašajni opis istovjetan opisu "ar" u tijelu bloka ARCHITECTURE sadržava sljedeći izraz:

- | | |
|--|---|
| a) $f \leq \text{NOT } e \text{ OR } d$ | d) $f \leq \text{NOT } (d \text{ AND } e) \text{ AND } e$ |
| b) $f \leq \text{NOT } d \text{ AND NOT } e$ | e) $f \leq d \text{ AND } (\text{NOT } e)$ |
| c) $f \leq d \text{ OR } e$ | f) ništa od navedenog |


10. Koliki je **minimalni** broj multipleksora 2/1 potreban kako bismo multipleksorskim stablom ostvarili funkciju $f(A,B,C,D) = \sum m(2,3,4,5,8,9,14,15)$? Na raspolaganju su varijable i komplementi varijabli (koje nije potrebno zasebno ostvarivati). *Napomena:* pogledajte minimalni oblik funkcije f .

- | | |
|-------|-----------------------|
| a) 12 | d) 17 |
| b) 6 | e) 25 |
| c) 3 | f) ništa od navedenog |

11. Funkcija od 5 varijabli ostvaruje se multipleksorskim stablom, koristeći više multipleksora istog tipa. Koliko je multipleksora potrebno, ako kao osnovni multipleksor uzmemos multipleksor 4/1, a gradimo stablo kojim ćemo moći ostvariti zadatu funkciju uz trivijalne rezidualne funkcije (*opaska:* trivijalne rezidualne funkcije su funkcije jedne varijable)?

- | | |
|-------|-----------------------|
| a) 21 | d) 5 |
| b) 15 | e) 1 |
| c) 13 | f) ništa od navedenog |

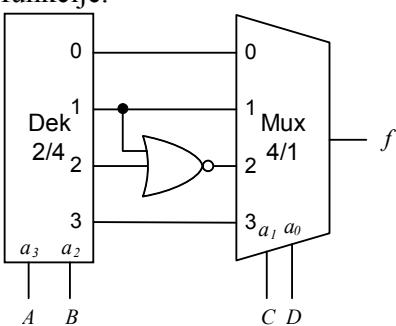12. Koju funkciju $f(A,B,C,D)$ ostvaruje sklop sa slike? Potrebno je odrediti minimalni oblik zadane funkcije.



- | |
|--|
| a) $\bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + ABC$ |
| b) $B\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{D}$ |
| c) $\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + ABD + \bar{A}\bar{C}\bar{B}$ |
| d) $A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C + B\bar{C}\bar{D}$ |
| e) $\bar{A}BD + ACD + A\bar{C}\bar{D} + ACD$ |
| f) ništa od navedenoga |

13.	Funkcija $f(A,B,C,D)$ ostvarena je uporabom konfigurabilnog bloka sklopa FPGA. U pregledne tablice (LUT) upisane su vrijednosti prema slici. O kojoj se funkciji radi?
	<p>a) $f(A,B,C,D) = (\overline{A \cdot B}) + (\overline{C + D})$ b) $f(A,B,C,D) = (A \cdot B) \oplus (\overline{C + D})$ c) $f(A,B,C,D) = \overline{(A \cdot B) \cdot (C \oplus D)}$ d) $f(A,B,C,D) = \overline{(A \cdot B)} \oplus (C \oplus D)$ e) $f(A,B,C,D) = \overline{(A \cdot B)} \cdot (C + D)$ f) ništa od navedenoga</p>
14.	<p>Sinkroni bistabil s ulazima X i Y definiran je jednadžbom promjene stanja: $Q_{n+1} = (\bar{X} + \bar{Y})\bar{Q}_n + X Q_n$. Takav bistabil potrebno je ostvariti uporabom T bistabila. Kako glasi minimalni oblik ulaza T?</p> <p>a) $T = \bar{X}\bar{Q}_n + Q_n\bar{Y}$ b) $T = \bar{X} + Q_n\bar{Y}$ c) $T = \bar{X}Y + Q_nY$ d) $T = \bar{X}\bar{Y} + \bar{Q}_n\bar{Y}$ e) $T = \bar{X} + \bar{Y}\bar{Q}_n$ f) ništa od navedenog</p>
15.	<p>Zadan je dekadski kod koji za svaku dekadsku znamenku koristi 4 bita. Pri tome znamenke 0-1 kodira kao binarno zapisane brojeve 1-2, a znamenke 2-9 kao binarno zapisane brojeve 4-11 (primjerice, znamenka 2 ima kod 0100). Projektirajte sklop na čiji se ulaz dovodi kôd jedne znamenke (označimo bitove kao $b_3b_2b_1b_0$), a na izlazu generira kôd njezinog 9-komplementa (označimo bitove izlaza $k_3k_2k_1k_0$). Kako glasi minimalni oblik izlaza k_2? Napomena: u slučaju više minimalnih oblika, u ponuđenim odgovorima naveden je jedan.</p> <p>a) $b_2b_1 + b_3\bar{b}_1$ b) $b_2b_0 + \bar{b}_2\bar{b}_1\bar{b}_0$ c) $b_2b_1 + b_3\bar{b}_1\bar{b}_0$ d) $b_3\bar{b}_0 + b_2b_1$ e) $b_2b_1 + \bar{b}_1\bar{b}_0$ f) ništa od navedenog</p>