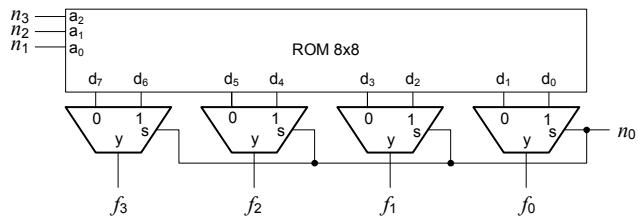


## 2. MEĐUISPIT IZ DIGITALNE LOGIKE

### Grupa D

<p>1. Što će biti na izlazima <math>Y_3Y_2Y_1Y_0</math> sklopa sa slike, ako se na ulaze dovede <math>D_3D_2D_1D_0=1001</math>, <math>A_1A_0=11</math>?</p> <p>a) 0111 b) 1100 c) 0110</p>	<p>d) 1001 e) 0011 f) ništa od navedenog</p>
<p>2. PLA strukturu u tehnologiji MOSFET ostvarene su funkcije <math>f_1</math> i <math>f_2</math> (vidi sliku). O kojim se funkcijama radi?</p> <p>a) <math>f_1 = \bar{x}_2\bar{x}_0 + \bar{x}_1\bar{x}_0</math>, <math>f_2 = \bar{x}_2x_0 + x_2\bar{x}_1</math> b) <math>f_1 = \bar{x}_2\bar{x}_0 + \bar{x}_2\bar{x}_1</math>, <math>f_2 = \bar{x}_2\bar{x}_0 + \bar{x}_1\bar{x}_0</math> c) <math>f_1 = \bar{x}_2x_0 + x_2\bar{x}_1</math>, <math>f_2 = \bar{x}_2\bar{x}_0 + \bar{x}_1\bar{x}_0</math></p>	<p>d) <math>f_1 = x_2\bar{x}_0 + \bar{x}_1\bar{x}_0</math>, <math>f_2 = x_2x_0 + \bar{x}_2\bar{x}_1</math> e) <math>f_1 = x_2x_0 + \bar{x}_2\bar{x}_1</math>, <math>f_2 = x_2\bar{x}_0 + \bar{x}_1\bar{x}_0</math> f) ništa od navedenog</p>
<p>3. Multipleksorom 4/1 potrebno je ostvariti funkciju <math>f(A, B, C) = \sum m(1, 4, 5, 6)</math>. Označimo s <math>D_0D_1D_2D_3</math> podatkovne ulaze, te s <math>A_1A_0</math> adresne ulaze (indeks 0 označava ulaz najmanje težine). Ako na <math>A_1</math> dovedemo A, a na <math>A_0</math> dovedemo B, što treba dovesti na ulaze <math>D_0, D_1, D_2</math> te <math>D_3</math>?</p> <p>a) <math>C, 0, 1, \bar{C}</math> b) <math>C, 0, 1, C</math> c) <math>\bar{C}, C, 0, \bar{C}</math></p>	<p>d) <math>C, \bar{C}, 1, C</math> e) <math>\bar{C}, C, 0, C</math> f) ništa od navedenog</p>
<p>4. Sinkroni SR bistabil izведен je pomoću 4 sklopa NI. Uporabom 2 sklopa I na ulazima S i R bistabil je pretvoren u JK bistabil. Do trenutka <math>t = 100</math> ns ulazi J, K i CP su konstantno 0, a bistabil je u stanju 0. U trenutku <math>t = 100</math> ns ulazi J, K i CP postavljaju se na 1 (<math>J=K=CP=1</math>), i više se ne mijenjaju. Očitajte stanja na izlazima (<math>Q, \bar{Q}</math>) u trenutcima 135 ns, 145 ns te 155 ns, ako je kašnjenje osnovnih logičkih sklopova 10 ns.</p> <p>a) (1,0), (0,0), (0,1) b) (1,1), (1,0), (1,0) c) (0,1), (0,0), (1,0)</p>	<p>d) (0,1), (1,1), (1,0) e) (1,0), (1,1), (0,1) f) ništa od navedenog</p>

5. Funkcija  $f(n)$  svakom  $n \in \{0, \dots, 15\}$  pridružuje broj  $n \oplus \hat{n}$ , gdje je  $\hat{n}$  jednak broju  $n$  posmagnutom ulijevo za jedan bit (na upražnjeno mjesto upisana je 0). Ovu funkciju potrebno je ostvariti permanentnom memorijom kapaciteta  $8 \times 8$ , i multipleksorima, prema slici. Što treba upisati u memoriju? U ponuđenim rješenjima heksadekadskom zapisu.






6. Pomoću 4 potpuna zbrajala (FA) i 4 sklopa NE izgrađeno je 4-bitno binarno oduzimalo koje se temelji na *pribrajanju B-komplementa*. Ako na njegove ulaze dovedemo  $a=1110$  i  $b=1001$ , izračunajte rezultat operacije  $a-b$  te prijenose između pojedinih potpunih zbrajala (*sklopova FA*). Označimo te prijenose s  $c_4, c_3, c_2, c_1$  ( $c_4$  je prijenos potpunog zbrajala koji radi s bitovima operanada najveće težine). Prijenosi  $c_4, c_3, c_2, c_1$  su:


- a) 1111
  - b) 1000
  - c) 1110
  - d) 1011
  - e) 1101
  - f) ništa od navedenog

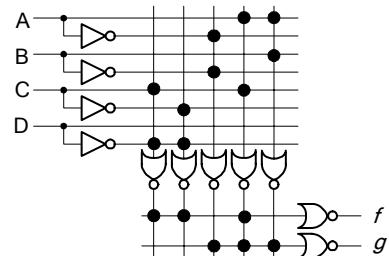7. Sklopom PLA ostvarene su funkcije  $f$  i  $g$ . Kako glasi minimalni oblik tih funkcija?



- a)  $f = \overline{A}B + \overline{A}D$ ,  $g = B\overline{D} + \overline{B}CD$   
 b)  $f = \overline{A}BD + \overline{A}C$ ,  $g = A\overline{D} + \overline{B}D$   
 c)  $f = \overline{A}B + \overline{A}C$ ,  $g = ABD + \overline{B}CD$   
 d)  $f = \overline{A}B + \overline{A}C$ ,  $g = B\overline{D} + \overline{B}CD$   
 e)  $f = A\overline{D} + \overline{C}\overline{D}$ ,  $g = A\overline{B} + \overline{A}BC$   
 f) ništa od navedenog

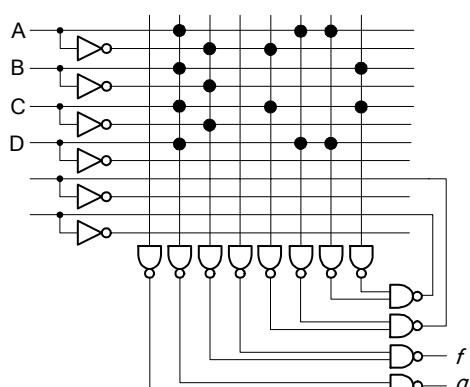8. Sklokom PAL prikazanim na slici potrebno je ostvariti funkcije:  $f = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + AD + BC$  i  $g = (A + \overline{C})(\overline{A} + \overline{D}) + ABCD$ . Dio programiranja već je ostvaren. Kako treba programirati posljednja 4 retka prvog polja kako bi prikazana struktura doista ostvarivala zadane funkcije?



- 

- e)   
 f) ništa od navedenog

9. Dvoulazni NILI sklop modeliran je VHDL-om kao sklop `nor2`. Potom je napisan strukturni model sklopa `sklop1`. Sučelje sklopa `nor2` te model sklopa `sklop1` prikazani su u nastavku.

```
ENTITY nor2 IS
  PORT (
    a : OUT std_logic;
    b,c : IN std_logic);
END nor2;
```

```
ENTITY sklop1 IS PORT (d, e : IN std_logic;
                        f : OUT std_logic);
END sklop1;
ARCHITECTURE ar OF sklop1 IS
  SIGNAL i : std_logic;
BEGIN
  s1: ENTITY work.nor2 PORT MAP (b<=i,a<=f,c<=e);
  s2: ENTITY work.nor2 PORT MAP (i,e,d);
END ar;
```

Ponašajni opis istovjetan opisu "ar" u tijelu bloka ARCHITECTURE sadržava sljedeći izraz:

- |  |  |
|--|--|
| a) $f \leq \text{NOT } (d \text{ AND } e) \text{ AND } e;$ | d) $f \leq \text{NOT } e \text{ OR } d;$ |
| b) $f \leq \text{NOT } d \text{ AND NOT } e;$              | e) $f \leq d \text{ OR } e;$             |
| c) $f \leq d \text{ AND } (\text{NOT } e);$                | f) ništa od navedenog                    |


10. Koliki je **minimalni** broj multipleksora 2/1 potreban kako bismo multipleksorskim stablom ostvarili funkciju  $f(A,B,C,D) = \sum m(0,3,4,7,8,11,12,15)$ ? Na raspolažanju su varijable i komplementi varijabli (koje nije potrebno zasebno ostvarivati). *Napomena:* pogledajte minimalni oblik funkcije  $f$ .

- |       |                       |
|-------|-----------------------|
| a) 12 | d) 17                 |
| b) 7  | e) 1                  |
| c) 4  | f) ništa od navedenog |


11. Funkcija od 7 varijabli ostvaruje se multipleksorskim stablom, koristeći više multipleksora istog tipa. Koliko je multipleksora potrebno, ako kao osnovni multipleksor uzmemos multipleksor 4/1, a gradimo stablo kojim ćemo moći ostvariti zadatu funkciju uz trivijalne rezidualne funkcije (*opaska:* trivijalne rezidualne funkcije su funkcije jedne varijable)?

- |       |                       |
|-------|-----------------------|
| a) 21 | d) 5                  |
| b) 15 | e) 1                  |
| c) 13 | f) ništa od navedenog |

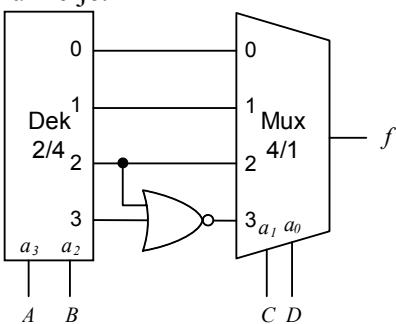12. Koju funkciju  $f(A,B,C,D)$  ostvaruje sklop sa slike? Potrebno je odrediti minimalni oblik zadane funkcije.



- |  |
|--|
| a) $AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + A\bar{B}C + B\bar{C}\bar{D}$                   |
| b) $AB\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD + A\bar{D}$                         |
| c) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABCD + A\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D$ |
| d) $\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}CD + \bar{A}BD$       |
| e) $\bar{A}BCD + ACD + A\bar{C}\bar{D} + C\bar{D}$                           |
| f) ništa od navedenoga   |

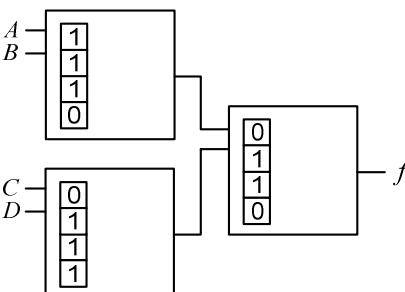13.	<p>Funkcija <math>f(A,B,C,D)</math> ostvarena je uporabom konfigurabilnog bloka sklopa FPGA. U pregledne tablice (LUT) upisane su vrijednosti prema slici. O kojoj se funkciji radi?</p> 	<p>a) <math>f(A,B,C,D) = (\overline{A \cdot B}) \oplus (C + D)</math>      b) <math>f(A,B,C,D) = (A \cdot B) \oplus (C + D)</math>      c) <math>f(A,B,C,D) = (\overline{A \cdot B}) + (C + D)</math>      d) <math>f(A,B,C,D) = (\overline{A \cdot B}) \oplus (\overline{C + D})</math>      e) <math>f(A,B,C,D) = (\overline{A \cdot B}) \cdot (C \oplus D)</math>      f) ništa od navedenoga</p>
14.	<p>Sinkroni bistabil s ulazima X i Y definiran je jednadžbom promjene stanja:  <math>Q_{n+1} = YQ_n + (\overline{X} + \overline{Y})\overline{Q}_n</math>. Takav bistabil potrebno je ostvariti uporabom T bistabila. Kako glasi minimalni oblik ulaza T?</p>	<p>a) <math>T = \overline{X}\overline{Q}_n + Q_n\overline{Y}</math>      b) <math>T = \overline{X} + Q_n\overline{Y}</math>      c) <math>T = \overline{X}\overline{Q}_n + \overline{Y}</math>      d) <math>T = \overline{X}\overline{Y} + \overline{Q}_n\overline{Y}</math>      e) <math>T = XYQ_n + \overline{Y}\overline{Q}_n</math>      f) ništa od navedenog</p>
15.	<p>Zadan je dekadski kod koji za svaku dekadsku znamenku koristi 4 bita. Pri tome znamenke 0-2 kodira kao binarno zapisane brojeve 1-3, a znamenke 3-9 kao binarno zapisane brojeve 5-11 (primjerice, znamenka 3 ima kod 0101). Projektirajte sklop na čiji se ulaz dovodi kôd jedne znamenke (označimo bitove kao <math>b_3b_2b_1b_0</math>), a na izlazu generira kôd njezinog 9-komplementa (označimo bitove izlaza <math>k_3k_2k_1k_0</math>). Kako glasi minimalni oblik izlaza <math>k_2</math>? Napomena: u slučaju više minimalnih oblika, u ponuđenim odgovorima naveden je jedan.</p>	<p>a) <math>b_2b_1 + b_3\overline{b}_1</math>      b) <math>b_2b_0 + \overline{b}_2\overline{b}_1\overline{b}_0</math>      c) <math>b_2b_1 + b_3\overline{b}_1\overline{b}_0</math>      d) <math>b_3\overline{b}_0 + b_2b_1</math>      e) <math>b_2b_1 + \overline{b}_1\overline{b}_0</math>      f) ništa od navedenog</p>