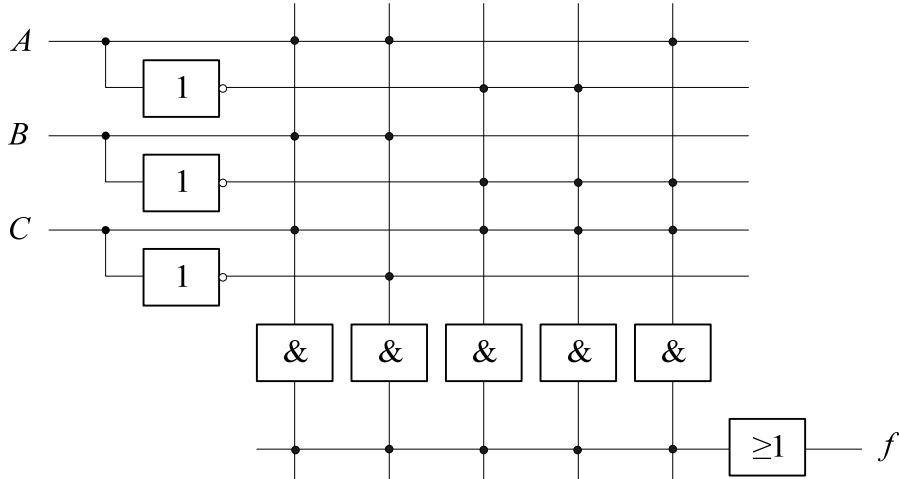


## 2. MEĐUISPIT IZ DIGITALNE LOGIKE

### Grupa B

1.	<p>Funkcija <math>f(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 6, 10, 14, 15)</math> ostvarena je multipleksorom 8/1. Na adresne ulaze spojeno je <math>a_2a_1a_0=ABC</math>. Što je dovedeno na podatkovne ulaze multipleksora? U rješenjima su navedeni redom ulazi od <math>d_0</math> do <math>d_7</math>.</p> <p>a) <math>1AA\bar{A}0A0A</math>      c) <math>1DD\bar{D}0D0D</math>      e) <math>1\bar{D}D\bar{D}0\bar{D}01</math>      b) <math>0\bar{A}\bar{A}\bar{A}0\bar{A}01</math>      d) <math>0\bar{D}\bar{D}\bar{D}0\bar{D}01</math>      f) ništa od navedenoga</p>					
2.	<p>Odredite algebarski izraz funkcije <math>f(A, B, C, D)</math>.</p> <p>a) <math>\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABCD</math>      b) <math>ABCD + A\bar{B}CD + AB\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD</math>      c) <math>ABCD</math>      d) <math>A + \bar{B}CD</math>      e) <math>ABCD + \bar{A}\bar{B}CD</math>      f) ništa od navedenoga</p>					
3.	<p>Ternarno poluzbrajalo koristi sljedeći kod: <math>0=00</math>, <math>1=11</math>, <math>2=01</math>. Neka su ulazi sklopa označeni s <math>x_Ix_0</math> (prva znamenka) i <math>y_Iy_0</math> (druga znamenka) a izlazi <math>r_Ir_0</math> (znamenka rezultata) i <math>c_{out}</math> (prijenos). Koja od ponuđenih funkcija predstavlja <math>r_0(x_I, x_0, y_I, y_0)</math>?</p> <p>a) <math>\sum m(2, 3, 8, 10, 12, 14) + \sum d(1, 4, 5, 6, 7, 9, 13)</math>      d) <math>\sum m(3, 5, 7, 11, 14) + \sum d(2, 4, 8, 9, 13, 15)</math>      b) <math>\sum m(1, 4, 5, 7, 12, 15) + \sum d(2, 6, 8, 9, 10, 11, 14)</math>      e) <math>\sum m(1, 3, 4, 5, 12, 15) + \sum d(2, 6, 8, 9, 10, 11, 14)</math>      c) <math>\sum m(1, 5, 8) + \sum d(3, 7, 13, 14, 15)</math>      f) ništa od navedenoga</p>					
4.	<p>Zbrajalo na ulazu prima dekadske brojeve kodirane kôdom BCD. Rezultat zbrajanja kodira se kôdom Excess-3. Ako se na ulaze dovede 00010001 i 00100100, što će biti na izlazu zbrajala?</p> <p>a) 11001001      c) 00100011      e) 01101000      b) 10101100      d) 10011000      f) ništa od navedenoga</p>					
5.	<p>Nad brojem <math>5432_{(16)}</math> potrebno je izvršiti aritmetički posmak udesno za 5 bitova. Rezultat je:</p> <p>a) <math>12A1_{(16)}</math>      c) <math>0543_{(16)}</math>      e) <math>F5A3_{(16)}</math>      b) <math>02A1_{(16)}</math>      d) <math>F543_{(16)}</math>      f) ništa od navedenoga</p>					
6.	<p>Funkciju <math>f(A, B, C, D) = \sum m(0, 6, 4, 9, 11, 13, 15)</math> potrebno je ostvariti sklopom PLA koji implementira funkciju u obliku sume produkata.. Koliko je minimalno potrebno sklopova I i ILI, te za koliko se varijabli koristi invertor?</p> <p>a) <math>2 \times I, 1 \times ILI, 2 \times \text{invertor}</math>      c) <math>2 \times I, 1 \times ILI, 3 \times \text{invertor}</math>      e) <math>1 \times I, 2 \times ILI, 2 \times \text{invertor}</math>      b) <math>3 \times I, 1 \times ILI, 3 \times \text{invertor}</math>      d) <math>2 \times I, 1 \times ILI, 1 \times \text{invertor}</math>      f) ništa od navedenoga</p>					
7.	<p>Statički-1 hazard kod minimalnog zapisa funkcije <math>f(A, B, C) = \sum m(3, 4, 5, 7)</math> u obliku sume produkata javlja se na prijelazu:</p> <p>a) <math>100 \rightarrow 101</math>      c) <math>101 \rightarrow 111</math>      e) <math>101 \rightarrow 001</math>      b) <math>101 \rightarrow 100</math>      d) <math>111 \rightarrow 101</math>      f) ništa od navedenoga</p>					

8. Sklop PLA programiran je tako da ostvaruje funkciju  $f$ . Kako glasi minimalni zapis te funkcije?



- a)  $\overline{A}\overline{B}\overline{C} + AC + \overline{A}\overline{B}C + ABC\overline{C} + A\overline{B}\overline{C}$   
 b)  $\overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}$   
 c)  $AB + \overline{B}C$   
 d)  $A + \overline{B}$   
 e)  $\overline{A} + B$   
 f) ništa od navedenoga

9. Kako glasi minimalna lista osjetljivosti bloka process koji opisuje bistabil D okidan rastućim bridom signala takta? Bistabil još ima asinkrone ulaze za postavljanje i brisanje.

- a) clk, clr, set  
 b) D, clk  
 c) clk  
 d) clr, set  
 e) D, clk, set  
 f) ništa od navedenoga

10. Prikazan je VHDL-model bistabila JK izgrađen pomoću bistabila SR i dvoulaznih sklopova I. Model nije potpun jer na mjestima označenima s <A> i <B> nedostaje specifikacija povezivanja komponenti. Kako treba definirati ta povezivanja, a da bi se dobio ispravan model bistabila JK? Primjerak sklopa I na koji je spojen j nazovite i1.


```
ENTITY jkBistabil IS
    PORT (j, k : in std_logic; q, qn : out std_logic);
END jkBistabil;

ARCHITECTURE arch OF jkBistabil IS
    SIGNAL x : std_logic_vector (0 TO 3);
    COMPONENT srBistabil IS
        PORT (s, r : in std_logic; q, qn : out std_logic);
    END srBistabil;
    COMPONENT iSklop IS
        PORT (a, b : in std_logic; c : out std_logic);
    END iSklop;
BEGIN
    sr : srBistabil PORT MAP (x(0), x(1), x(2), x(3));
    i1 : iSklop PORT MAP <A>;
    i2 : iSklop PORT MAP <B>;
    q <= x(2);
    qn <= x(3);
END arch;
```

- a) <A> = "(x(3), j, s)", <B> = "(k, x(2), s)"  
 b) <A> = "(x(2), j, x(0))", <B> = "(k, x(3), x(1))"  
 c) <A> = "(x(3), j, x(1))", <B> = "(k, x(2), x(0))"  
 d) <A> = "(c => s, a => x(3), b => j)", <B> = "(c => s, a => k, b => s(2))"  
 e) <A> = "(x(3), j, x(0))", <B> = "(c => x(1), a => k, b => x(2))"  
 f) ništa od navedenoga


11.	<p>Prikazan je ponašajni model nekog sklopa u jeziku VHDL. Strukturalni model tog sklopa, izведен pomoću minimalnog broja dvoulaznih I-sklopova i dvoulaznih ILI-sklopova (invertori nisu na raspolaganju), ukupno sadržava:</p> <pre> ENTITY sklop IS     PORT (a, b, c, d, e : IN std_logic; f : OUT std_logic); END sklop;  ARCHITECTURE beh OF sklop IS BEGIN     f &lt;= NOT ((NOT a OR NOT b OR NOT c) AND (NOT d AND NOT e)); END beh; </pre> <p>a) tri I-sklopa, dva ILI-sklopa i dva unutarnja signala  b) dva I-sklopa, dva ILI-sklopa i tri unutarnja signala  c) jednog I-sklopa, jednog ILI-sklopa i četiri unutarnja signala  d) jednog I-sklopa, dva ILI-sklopa i dva unutarnja signala  e) dva I-sklopa, dva ILI-sklopa i jednog unutarnjeg signala  f) ništa od navedenoga</p>						
12.	<p>U jeziku VHDL strukturalno modeliramo sklop S i pritom stvaramo (instanciramo) primjerak sklopa T. Pri tome definiramo:</p> <p>a) način spajanja izlaznih signala sklopa T na ulazne signale sklopa S  b) način spajanja svih signala sklopa S na signale sklopa T  c) način spajanja unutarnjih signala sklopa T na unutarnje signale sklopa S  d) način spajanja ulaznih i izlaznih signala sklopa T na signale sklopa S  e) ulazne i izlazne signale (sučelje) sklopa T  f) ništa od navedenoga</p>						
13.	<p>Uporabom dvoulaznih konfigurabilnih logičkih blokova temeljenih na multipleksoru i preglednoj tablici ostvarena je funkcija <math>f</math>, prema slici. Ulaz <math>X_1</math> CLB-a dovodi se na adresni ulaz veće težine multipleksora. O kojoj se funkciji radi?</p> <p>a) <math>\overline{AB} + AB + \overline{CD}</math>  b) <math>AB + \overline{A}CD</math>  c) <math>\overline{AB} + AB + \overline{C} + \overline{D}</math>  d) <math>\overline{AB} + \overline{BC}\overline{D}</math>  e) <math>\overline{AB} + A\overline{B} + \overline{C} + \overline{D}</math>  f) ništa od navedenoga</p>						
14.	<p>Za neku porodicu logičkih sklopova poznati su sljedeći parametri: <math>U_{OHmin}=4,3V</math>, <math>U_{OLmax}=0,5V</math>, <math>U_{IHmin}=3,7V</math> te <math>U_{ILmax}=1,2V</math>. Izračunati granicu istosmjerne smetnje.</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>a) 2,7V</td> <td>c) 0,5V</td> <td>e) 0,6V</td> </tr> <tr> <td>b) 3,6V</td> <td>d) 3,1V</td> <td>f) ništa od navedenoga</td> </tr> </table>	a) 2,7V	c) 0,5V	e) 0,6V	b) 3,6V	d) 3,1V	f) ništa od navedenoga
a) 2,7V	c) 0,5V	e) 0,6V					
b) 3,6V	d) 3,1V	f) ništa od navedenoga					
15.	<p>Na raspolaganju je troulazni CLB temeljen na preglednoj tablici, multipleksoru i bistabilu D. Na ulaz CLB-a <math>X_2</math> spojen je signal <math>A</math>, na <math>X_1</math> spojen je signal <math>B</math>. Izlaz CLB-a izvana je spojen na ulaz <math>X_0</math>. Potrebno je konfigurirati CLB tako da on ostvari bistabil čija je jednadžba promjene stanja: <math>Q^{n+1} = \overline{A} \cdot \overline{Q}^n + B</math>. Napomena: ulaz <math>X_2</math> za multipleksor predstavlja adresni ulaz najveće težine. Sadržaj LUT-a je:</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>a) 11000011</td> <td>c) 10110011</td> <td>e) 01110001</td> </tr> <tr> <td>b) 11001100</td> <td>d) 01011100</td> <td>f) ništa od navedenoga</td> </tr> </table>	a) 11000011	c) 10110011	e) 01110001	b) 11001100	d) 01011100	f) ništa od navedenoga
a) 11000011	c) 10110011	e) 01110001					
b) 11001100	d) 01011100	f) ništa od navedenoga					

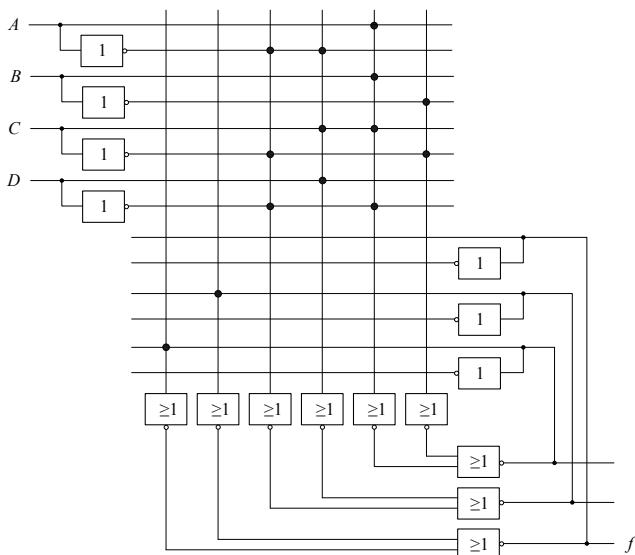16. Funkcija  $f(A,B,C,D)$  ostvarena je uporabom strukture PAL tipa NILI-NILI. Minimalni oblik te funkcije zapisan u obliku produkta suma ne sadrži sumu:



- a)  $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$
- b)  $\bar{B} + \bar{C}$
- c)  $\bar{A} + \bar{C} + \bar{D}$
- d)  $A + B + C + \bar{D}$
- e)  $\bar{A} + C + D$
- f) ništa od navedenoga

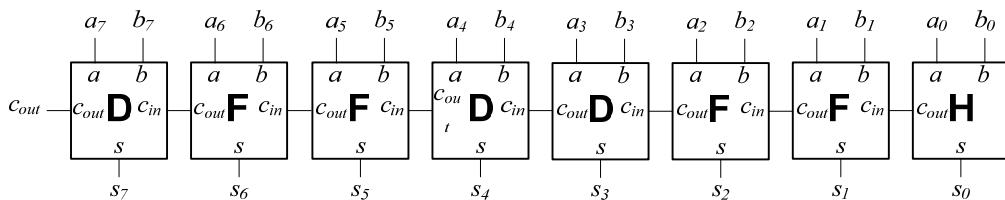17. Projektant digitalnih sklopova želio je napraviti 8-bitno binarno zbrajalo. No, prilikom izrade sklopa, pogriješio je i umjesto potpunog zbrajala (F) na nekim je mjestima upotrijebio je potpuno oduzimalo (D), prema slici. Ako na ulaz takvog "zbrajala" dovedemo brojeve B5 i 9B, što će biti rezultat ( $s$ )?



- a) C1
- b) 5F
- c) 80
- d) 50
- e) A8
- f) ništa od navedenoga

18. Sklop za izdvojeno generiranje prijenosa generira bitove prijenosa  $c_0, c_1, c_2$  i  $c_3$ . Prema kojem algebarskom izraz se generira  $c_2$ ?

- a)  $g_2 p_3 + g_1 p_2 + g_0 p_2 p_1$
- b)  $g_2 + g_1 p_2 + g_0 p_2 p_1$
- c)  $g_2 + g_1 p_2 + g_0 p_2 p_2$
- d)  $g_2 p_2 + g_1 p_1$
- e)  $g_2 + g_1 p_1 + g_0 p_2 p_1$
- f) ništa od navedenoga

19. Na raspolaganju je ROM  $4 \times 4$  i multipleksor 4/1. Na adresne ulaze ROM-a spojeno je:  $a_1=A$ ,  $a_0=B$ . Podatkovni izlaz ROM-a  $d_i$ ,  $i \in \{0,1,2,3\}$  spojen je na podatkovni ulaz multipleksora  $d_i$ . Adresni ulazi multipleksora spojeni su na sljedeći način:  $a_1=D$ ,  $a_0=C$ . ROM treba programirati tako da se na izlazu multipleksora dobije funkcija  $f(A,B,C,D) = \sum m(1,4,5,7,11,12,15)$ . Izlaz ROM-a  $d_3$  smatrati izlazom najveće težine. Sadržaj ROM-a je:

- a) 4,D,8,9
- b) 3,F,7,1
- c) C,5,A,B
- d) D,D,7,1
- e) 2,4,C,F
- f) ništa od navedenoga

20. Zadane su tri funkcije od  $A, B, C$  i  $D$ :  $f_1 = \sum m(2,10,13,15)$ ,  $f_2 = \sum m(5,6,7,14)$  i  $f_3 = \sum m(2,5,6,7,10,13,14,15)$ . Koje su minimalne dimenzije PLA sklopa tipa NI-NI kojim možemo ostvariti sve tri funkcije?

- a)  $4 \times 4 \times 3$
- b)  $3 \times 4 \times 2$
- c)  $4 \times 6 \times 3$
- d)  $4 \times 5 \times 3$
- e)  $4 \times 6 \times 2$
- f) ništa od navedenoga