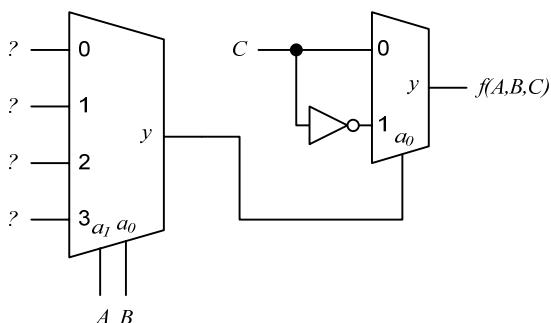


# LJETNI ISPITNI ROK IZ DIGITALNE LOGIKE

## **Grupa C**


- | 1. | Prilikom komunikacije dva sustava razmjenjuju se poruke $\alpha$ , $\beta$ i $\gamma$ . Kako bi se osigurala otpornost na pogreške, te se poruke kodiraju, tako da se umjesto $\alpha$ , $\beta$ i $\gamma$ šalju kodne riječi $\{001100110, 101010101, 010101010\}$ . Koliko će grešaka takav način komunikacije moći ispraviti?                                      |  |   |                            |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
|----|--|--|---|----------------------------|---------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----|----|-----|-----|----|----|---|-----|-----|----|
|    | a) niti jednu  | b) jednu   | c) dvije  | d) tri                     | e) osam | f) ništa od navedenog |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
| 2. | Funkcije $f$ i $g$ zadane su K-tablicama. Kako glasi funkcija $z(A, B, C, D) = \overline{(f \oplus 1) \cdot g}$ ?  |  |   |                            |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
|    | $f \begin{array}{c ccccc} AB \\ \hline CD & 00 & 01 & 11 & 10 \\ \hline 00 & 1 & & & \\ 01 & & 1 & & 1 \\ 11 & 1 & & 1 & \\ 10 & & 1 & & \end{array}$  | $g \begin{array}{c ccccc} AB \\ \hline CD & 00 & 01 & 11 & 10 \\ \hline 00 & 1 & 1 & & \\ 01 & & 1 & & 1 \\ 11 & 1 & 1 & & 1 \\ 10 & 1 & & & \end{array}$                      | a) $z = \sum m(0, 2, 8, 11, 13, 15)$<br>b) $z = \prod M(2, 4, 7, 11)$<br>c) $z = \sum m(1, 5, 6, 9, 12, 14)$<br>d) $z = \prod M(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)$<br>e) $z = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)$<br>f) ništa od navedenoga |                            |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
| 3. | Kako glasi funkcija $f$ ostvarena digitalnim sklopom prikazanim na slici?  |  |   |                            |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
|    |  |  |   |                            |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
|    | a) $f(A, B, C) = \overline{A} + B + C$<br>b) $f(A, B, C) = \overline{A} \cdot B + C$<br>c) $f(A, B, C) = A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$  | d) $f(A, B, C) = (A + \overline{B}) \cdot (\overline{A} + B + \overline{C})$<br>e) $f(A, B, C) = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B} \cdot C$<br>f) ništa od navedenog |   |                            |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
| 4. | Za dvije porodice integriranih logičkih sklopova poznati su podaci prikazani u sljedećoj tablici. Ako u nekom složenom sustavu sklopopi porodice P1 pobuduju sklopopove porodice P2, koliko se najviše sklopopova porodice P2 može spojiti na izlaz jednog sklopa porodice P1?   |  |   |                            |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
|    | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>I<sub>OL</sub> [mA]</th><th>I<sub>IL</sub> [mA]</th><th>I<sub>OH</sub> [<math>\mu</math>A]</th><th>I<sub>IH</sub> [<math>\mu</math>A]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1</td><td>16</td><td>1,6</td><td>400</td><td>40</td></tr> <tr> <td>P2</td><td>8</td><td>0,4</td><td>400</td><td>20</td></tr> </tbody> </table> |  |   |                            |         |                       |  | I <sub>OL</sub> [mA] | I <sub>IL</sub> [mA] | I <sub>OH</sub> [ $\mu$ A] | I <sub>IH</sub> [ $\mu$ A] | P1 | 16 | 1,6 | 400 | 40 | P2 | 8 | 0,4 | 400 | 20 |
|    | I <sub>OL</sub> [mA]   | I <sub>IL</sub> [mA]   | I <sub>OH</sub> [ $\mu$ A]  | I <sub>IH</sub> [ $\mu$ A] |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
| P1 | 16   | 1,6  | 400   | 40                         |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
| P2 | 8  | 0,4  | 400   | 20                         |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
|    | a) 40  | b) 20  | c) 10   | d) 5                       | e) 2    | f) ništa od navedenog |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
| 5. | Kako glasi funkcija $f(A, B, C) = A + B\overline{C}$ zapisana kao produkt maksterma?   |  |   |                            |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
|    | a) $f(A, B, C) = \prod M(0, 2, 5, 7)$<br>b) $f(A, B, C) = \prod M(0, 2, 3)$<br>c) $f(A, B, C) = \prod M(4, 6, 7)$  | d) $f(A, B, C) = \prod M(4, 5, 6)$<br>e) $f(A, B, C) = \prod M(0, 1, 3)$<br>f) ništa od navedenog  |   |                            |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
| 6. | Za neku porodicu logičkih sklopova poznato je sljedeće: $U_{OHmin} = 4V$ , širina zabranjenog područja na izlazu iznosi $3,6V$ , $U_{IHmin} = 2,5V$ , širina zabranjenog područja na ulazu iznosi $1,1V$ . Koje su granice istosmjerne smetnje tog sklopa?   |  |   |                            |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |
|    | a) $ U_{GSV} =4V$ , $ U_{GSN} =0,4V$ , $ U_{GS} =3,6V$<br>b) $ U_{GSV} =2,5V$ , $ U_{GSN} =1,4V$ , $ U_{GS} =1,4V$<br>c) $ U_{GSV} =2,5V$ , $ U_{GSN} =1,4V$ , $ U_{GS} =2,5V$   | d) $ U_{GSV} =1,5V$ , $ U_{GSN} =0,4V$ , $ U_{GS} =0,4V$<br>e) $ U_{GSV} =1,5V$ , $ U_{GSN} =1V$ , $ U_{GS} =1V$<br>f) ništa od navedenog                                      |   |                            |         |                       |  |                      |                      |                            |                            |    |    |     |     |    |    |   |     |     |    |

7. Sklop sa slike treba ostvariti funkciju  $f(A, B, C) = \prod M(0, 3, 5, 6)$ . Što treba dovesti na ulaze multipleksora 4/1? U ponuđenim odgovorima vrijednosti su navedene od ulaza 0 prema ulazu 3.




- a) 1,1,1,0    b) 0,1,1,0    c) 1,1,0,0    d) 1,0,1,0    e) 0,0,1,1    f) ništa od navedenog

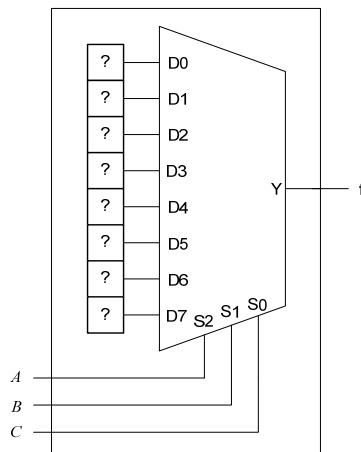8. Funkciju  $f(A, B, C) = A \cdot (B \oplus C)$  potrebno je ostvariti uporabom konfigurabilnog bloka sklopa FPGA. Što treba upisati u preglednu tablicu (LUT)? U ponuđenim odgovorima vrijednosti su upisane počev od ulaza D0.



- a) 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0  
b) 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0  
c) 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0  
d) 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0  
e) 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1  
f) ništa od navedenoga

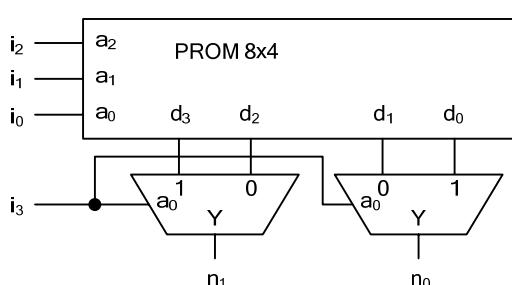9. Sklopom temeljenim na ispisnoj memoriji potrebno je realizirati funkciju  $P(i)$  koja za zadani  $i$  vraća  $i$ -ti element iz niza  $\{3, 3, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 1\}$  (numeracija kreće od nule). Što treba upisati u ispisnu memoriju? U ponuđenim odgovorima prikazan je sadržaj po memorijskim lokacijama, počev od adrese 0, u heksadekadskom obliku, pri čemu je bit  $d_3$  bit najveće težine.



- a) E, E, 3, 0, C, 3, 5, 1  
b) E, E, 3, 0, C, 3, 9, 1  
c) D, D, 3, 0, C, 3, 6, 2  
d) D, D, 3, 0, C, 3, A, 2  
e) 0, 3, 5, F, F, C, A, 1  
f) ništa od navedenoga

10. U nekom digitalnom sustavu dekadske znamenke kodiraju se pomoću 4 bita  $b_3b_2b_1b_0$ , pri čemu je dekadska znamenka  $i$  kodirana kao binarni broj  $i+2$  (npr. znamenici 5 odgovara kod  $b_3b_2b_1b_0 = 0111$ ). Potrebno je projektirati sklop temeljen na dekoderu 4/16 i jednom ILI sklopu koji će na izlazu dati 1 ako se na ulaz dovede kod znamenke koja je parna i veća od 3. Na adresne ulaze dekodera  $a_3a_2a_1a_0$  dovodi se kod znamenke  $b_3b_2b_1b_0$ . Koje izlaze dekodera treba dovesti na ILI sklop?

- a) 6, 8, 10    b) 8, 10, 12, 14    c) 4, 6, 8, 10  
d) 1, 3, 4, 8    e) 4, 6, 8    f) ništa od navedenog

<p>11. Sklop temeljen na ispisnoj memoriji prikazan je na slici. Programirajte ROM tako da sklop obavlja funkciju Hammingovog kodera uz uporabu neparnog pariteta. Na izlazu <math>h_0</math> potrebno je generirati prvi zaštitni bit, a kao prvi podatkovni bit uzima se <math>x_0</math>. Kako glasi sadržaj lokacija 0 do 3 ROM-a? U rješenju je sadržaj lokacija očitan kao oktalni brojevi, pri čemu je <math>d_5</math> uzet kao bit najveće težine.</p> <p>a) 14,46,25,77 b) 00,52,31,63 c) 11,17,00,25</p>	<p>d) 13,41,22,70 e) 07,55,36,64 f) ništa od navedenog</p>	<p>Hammingov koder</p>
<p>12. Sklopom PLA ostvarene su funkcije <math>f</math> i <math>g</math>. Kako glasi minimalni oblik tih funkcija?</p>		
<p>a) <math>f = \overline{A}B + \overline{A}D</math>, <math>g = B\overline{D} + \overline{B}CD</math> b) <math>f = \overline{A}BD + \overline{A}C</math>, <math>g = A\overline{D} + \overline{B}D</math> c) <math>f = \overline{A}B + \overline{A}C</math>, <math>g = ABD + \overline{B}CD</math></p>	<p>d) <math>f = \overline{A}B + \overline{A}C</math>, <math>g = B\overline{D} + \overline{B}CD</math> e) <math>f = \overline{A}B + \overline{A}C</math>, <math>g = B\overline{D} + A\overline{B}D</math> f) ništa od navedenog</p>	
<p>13. Sinkroni bistabil s ulazima X i Y definiran je jednadžbom promjene stanja: <math>Q_{n+1} = XYQ_n + \overline{X}\overline{Q}_n</math>. Takav bistabil potrebno je ostvariti uporabom T bistabila. Kako glasi minimalni oblik ulaza T?</p> <p>a) <math>T = \overline{X}\overline{Q}_n + Q_n\overline{Y}</math> b) <math>T = \overline{X} + Q_n\overline{Y}</math> c) <math>T = \overline{XY} + Q_nY</math> d) <math>T = \overline{X}\overline{Y} + \overline{Q}_n\overline{Y}</math> e) <math>T = XYQ_n + \overline{Y}\overline{Q}_n</math> f) ništa od navedenog</p>		
<p>14. Tehnologijom CMOS potrebno je ostvariti funkciju <math>f(A,B,C,D) = \overline{A}\overline{B} + \overline{C}\overline{D}</math>. Koliko nam treba minimalno tranzistora?</p> <p>a) 8 b) 16 c) 10 d) 20 e) 12 f) ništa od navedenog</p>		
<p>15. Memorija <math>256 \times 2</math> bita ima <math>2 \frac{1}{2}</math> D organizaciju. Koliko logičkih riječi u tom slučaju sadrži jedna fizička riječ, ako se na adresni dekoder retka dovodi 5 bitova adrese?</p> <p>a) jednu logičku riječ b) četiri logičke riječi c) osam logičkih riječi d) šesnaest logičkih riječi e) trideset i dvije logičke riječi f) ništa od navedenog</p>		
<p>16. Ostvarite automat sa slike uporabom minimalnog broja bistabila JK. <math>S_i</math> u kružiću predstavlja oznaku stanja, a <math>[xy]</math> predstavlja izlaze. Ulaz je <math>U</math>. Neka stanje <math>S_i</math> bude kodirano binarnom reprezentacijom broja <math>i</math>. Minimalni oblik funkcije ulaza <math>J_1</math> glasi:</p>	<p>a) <math>\overline{Q}_0U + Q_0\overline{U}</math> b) <math>U</math> c) <math>\overline{Q}_1 + U</math> d) <math>\overline{Q}_0\overline{U} + Q_0U</math> e) <math>Q_0\overline{U} + \overline{Q}_1</math> f) ništa od navedenog</p>	

