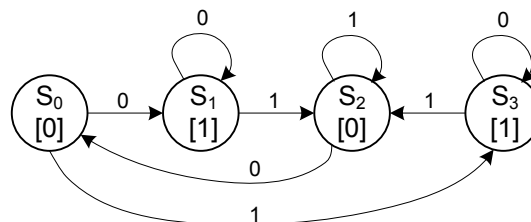



7.	Na raspolaganju je trouglažni CLB temeljen na preglednoj tablici, multipleksoru i bistabilu D. Na ulaz CLB-a X_2 spojen je signal A , na X_1 spojen je signal B . Izlaz CLB-a izvana je spojen na ulaz X_0 . Potrebno je konfigurirati CLB tako da on ostvari bistabil čija je jednačba promjene stanja: $Q^{n+1} = \bar{A} \cdot \bar{Q}^n + B$. Napomena: ulaz X_2 za multipleksor predstavlja adresni ulaz najveće težine. Sadržaj LUT-a je: a) 11000011 b) 10110011 c) 01011100 d) 11001100 e) 01110001 f) ništa od navedenoga
8.	Sklop za izdvojeno generiranje prijenosa generira bitove prijenosa c_0, c_1, c_2 i c_3 . Prema kojem algebarskom izraz se generira c_2 ? a) $g_2p_3 + g_1p_2 + g_0p_2p_1$ b) $g_2p_2 + g_1p_1$ c) $g_2 + g_1p_2 + g_0p_2$ d) $g_2 + g_1p_1 + g_0p_2p_1$ e) $g_2 + g_1p_2 + g_0p_2p_1$ f) ništa od navedenoga
9.	Asinkrono binarno brojiilo u ciklusu s 13 stanja ostvareno je uporabom bistabila T s asinkronim ulazom za brisanje. Ako je poznato $t_{db}=20ns$, $t_{hold}=10ns$, $t_{setup}=20ns$, $t_{dls}=5ns$, $t_{očitanja}=20ns$, izračunajte period signala takta za maksimalnu frekvenciju na kojoj će sklop i dalje raditi ispravno. a) 90 ns b) 25 ns c) 120 ns d) 65 ns e) 100 ns f) ništa od navedenoga
10.	Asinkrono binarno brojiilo unaprijed ostvareno je koristeći 3 bistabila T. Na izlaze bistabila spojen je sklop I koji računa $\bar{Q}_2\bar{Q}_1\bar{Q}_0$. Izlaz sklopa I upravlja žaruljicom koja svijetli kada je na tom izlazu 1. Ako se na brojiilo dovodi signal takta frekvencije 10MHz, (i) koliko će vremena žaruljica svijetliti tijekom jednog punog ciklusa brojanja te (ii) koliko će vremena brojiilo provesti u stabilnom stanju 0, prije prelaska u stanje 1? Bistabili imaju kašnjenje $t_{db}=20ns$. a) 100 ns, 100 ns b) 80 ns, 40 ns c) 100 ns, 60 ns d) 120 ns, 100 ns e) 120 ns, 80 ns f) ništa od navedenoga



Slika 1: zajednička za zadatke 11-14.

11.	Zadan je Mooreov automat (slika 1). Koja su od stanja ekvivalentna? a) S0 i S3 b) nema ekvivalentnih stanja c) S0 i S2 d) S1 i S3 e) S1 i S2 f) ništa od navedenoga
12.	Zadan je Mooreov automat (slika 1). Automat je potrebno ostvariti uporabom dva bistabila T, pri čemu je stanje S_i kodirano kao binarno zapisan broj i . Kako glasi minimalni zapis funkcije ulaza T bistabila B ₁ koji čuva bit stanja veće težine? Ulaz automata označen je A. a) $\bar{Q}_1 + A$ b) $Q_0 A$ c) $Q_1 A + \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \bar{A}$ d) $\bar{A} + Q_1 \bar{Q}_0$ e) $A \bar{Q}_1 + Q_1 \bar{Q}_0 \bar{A}$ f) ništa od navedenoga
13.	Zadan je Mooreov automat (slika 1). Pretpostavite da se po uključenju automat nalazi u stanju S ₀ . Na ulaz se potom dovodi niz 0,0,1,0,1. Što će se generirati na izlazu automata i u kojem će se stanju on nalaziti na kraju? a) 1, 0, 1, 0, 0, 1, stanje S ₀ b) 0, 1, 1, 0, 0, 1, stanje S ₃ c) 0, 0, 1, 0, 1, 1, stanje S ₁ d) 0, 1, 1, 0, 0, 0, stanje S ₂ e) 0, 1, 0, 0, 0, 1, stanje S ₃ f) ništa od navedenoga

- | | |
|-----|---|
| 14. | Zadan je Mooreov automat (slika 1). Potrebno ga je ostvariti sklopom prikazanim u nastavku, koji se sastoji od sinkronog registra s paralelnim ulazima i paralelnim izlazima, te dvije memorije; M1 kapaciteta 8x2 bita te M2 kapaciteta 4x1 bit. Koristi se kodiranje stanja koje stanju S_i pridjeljuje kodnu riječ koja odgovara binarnom zapisu od i . Što će u M1 pisati na lokaciji 4 a što u M2 na lokaciji 3? U odgovorima su ponuđene dekadski zapisane vrijednosti. |
|-----|---|

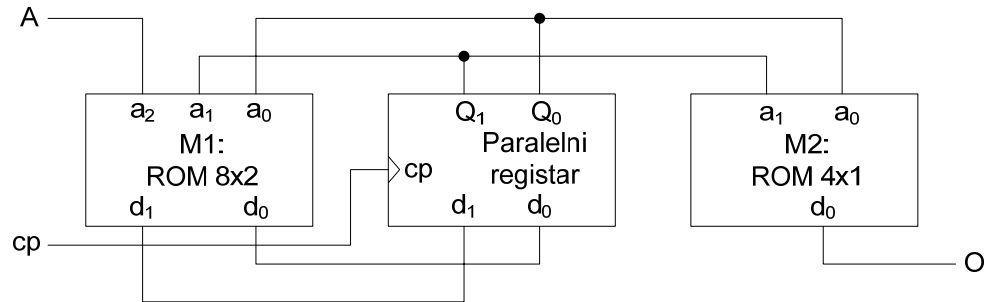

- a) 3, 1 c) 3, 0 e) 2, 1
b) 0, 1 d) 1, 0 f) ništa od navedenoga

- | | |
|-----|--|
| 15. | Dvobitno sinkrono brojilo broji u ciklusu 0, 3, 1, 2. Izvedeno je bistabilima tipa T i minimalnim brojem osnovnih logičkih sklopova. Bistabili imaju izlaze Q i Q'. Neka je $t_{db}=20ns$, $t_{ds}=10ns$, $t_{setup}=25ns$. Izračunati period signala takta za maksimalnu frekvenciju na kojoj brojilo još uvijek može raditi ispravno. |
|-----|--|

- a) 35 ns c) 30 ns e) 55 ns
b) 65 ns d) 45 ns f) ništa od navedenoga

- | | |
|-----|--|
| 16. | Konstruiran je težinski D/A pretvornik temeljen na operacijskom pojačalu, za kôd s težinama 4321. Poznato je $U_{REF}=10V$, da broju $a_3a_2a_1a_0=0011$ odgovara izlazni napon $-3V$, te da je otpor u težinskoj mreži uz znamenku a_1 $5k\Omega$. Izračunati iznos otpora R_F . |
|-----|--|

- a) 5 k Ω c) 1 k Ω e) 7,5 k Ω
b) 10 k Ω d) 20 k Ω f) ništa od navedenoga

17. Uporabom posmačnog registra sa serijskim ulazom i paralelnim izlazima potrebno je ostvariti brojilo koje broji u ciklusu 0, 4, 2, 5, 6, 7, 3, 1. Označimo izlaze registra $Q_2Q_1Q_0$, pri čemu je Q_2 izlaz najveće težine. Smjer posmaka je takav da se izlaz Q_2 upisuje u Q_1 . Kombina­cijski sklop koji će upravljati ulazom S_{in} želimo ostvariti uporabom sklopa PLA tipa NI-NI minimalnih dimenzija. Kakav nam sklop treba? Ponuđeni odgovori su oblika *broj ulaza x broj sklopova prve razine x broj izlaza*.

- a) $4 \times 3 \times 1$ c) $3 \times 4 \times 1$ e) $3 \times 3 \times 1$
b) $3 \times 3 \times 2$ d) $3 \times 4 \times 2$ f) ništa od navedenoga

18. Funkcije $f_1(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 5, 6, 9, 11)$, $f_2(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 6, 10, 14)$ i $f_3(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 5, 10, 14)$ potrebno je ostvariti PLA strukturom tipa ILI-od-I minimalnih dimenzija. Koji nam je najmanji PLA potreban? Napomena: primijeniti minimizaciju višezlazne funkcije.

- a) $4 \times 5 \times 2$ c) $4 \times 4 \times 3$ e) $4 \times 5 \times 3$
b) $4 \times 7 \times 3$ d) $4 \times 6 \times 3$ f) ništa od navedenoga

- | | |
|-----|--|
| 19. | Na raspolaganju je dinamička memorija čija je ograničena 2 1/2 D. Poznato je da dekodirer retka ima 4 adresna ulaza, a demultipleksor stupca 3 adresna ulaza. Ako je duljina fizičke riječi 64 bita, o kojoj se memoriji radi? |
|-----|--|

- a) 16x8 c) 16x64 e) 64x8
b) 128x8 d) 4x3 f) ništa od navedenoga

20.	Koliko je minimalno potrebno p-kanalnih MOSFET-a kako bi se u tehnologiji CMOS ostvarila funkcija $f(A, B, C, D, E) = (A + B) \cdot (C + D \cdot E)$?		
	a) 6	c) 7	e) 8
	b) 4	d) 5	f) ništa od navedenoga
21.	Za neku porodicu logičkih sklopova poznati su sljedeći parametri: $I_{OL}=16\text{mA}$, $I_{IL}=1,6\text{mA}$, $I_{OH}=0,2\text{mA}$ te $I_{IH}=0,02\text{mA}$. Koliko se ulaza logičkih sklopova može spojiti na jedan izlaz logičkog sklopa u toj porodici?		
	a) 8	c) 10	e) 13
	b) 6	d) 11	f) ništa od navedenoga
22.	Za neku porodicu logičkih sklopova poznati su sljedeći parametri: $U_{OHmin}=4,2\text{V}$, $U_{OLmax}=0,5\text{V}$, $U_{IHmin}=3,7\text{V}$ te $U_{ILmax}=1,2\text{V}$. Izračunati granicu istosmjerne smetnje.		
	a) 2,7V	c) 0,4V	e) 3,1V
	b) 3,6V	d) 0,5V	f) ništa od navedenoga

Ako se rješavaju, sljedeća dva zadatka moraju biti riješena u unutrašnjosti košuljice, kako je napisano uz svaki od zadataka. Zadatci se boduju jednako kao i prethodni zadatci (ali nema negativnih bodova). Zadatak mora imati prikazan postupak te konačno rješenje.

Zadatak 23. Riješiti na unutrašnjoj strani košuljice, lijevo.

Uporabom dekodera 1/2 s ulazom za omogućavanje nacrtajte dekodersko stablo koje ostvaruje dekodер 3/8 s ulazom za omogućavanje. Na logičkoj shemi tog stabla, kao i na svakom od simbola dekodera 1/2, jasno naznačite oznake ulaza i izlaza. Neka veći broj u indeksu predstavlja bit veće težine.

Zadatak 24. Riješiti na unutrašnjoj strani košuljice, desno.

Pretpostavite da na raspolaganju imate u VHDL-u opisanu komponentu imena `tff`: radi se o bistabilu tipa T koji je okidan padajućim bridom signala takta. U sučelju te komponente redom su definirani `t`, `cp`, `q`, `qn`, `clr` (ulaz `clr` je asinkroni ulaz za brisanje). Ovaj kod ne trebate pisati. Uporabom te komponente napišite VHDL opis sklopa `counter` koji predstavlja asinkrono dekadsko binarno brojilo unaprijed.